

$$V_{R_2} = 6V \times \frac{R_2}{R_2 + R_1} = 5V \Rightarrow \frac{R_2}{R_2 + R_1} = \frac{5}{6}$$

$$\hookrightarrow \begin{cases} R_1 = 100k\Omega \\ R_2 = 500k\Omega \end{cases}$$

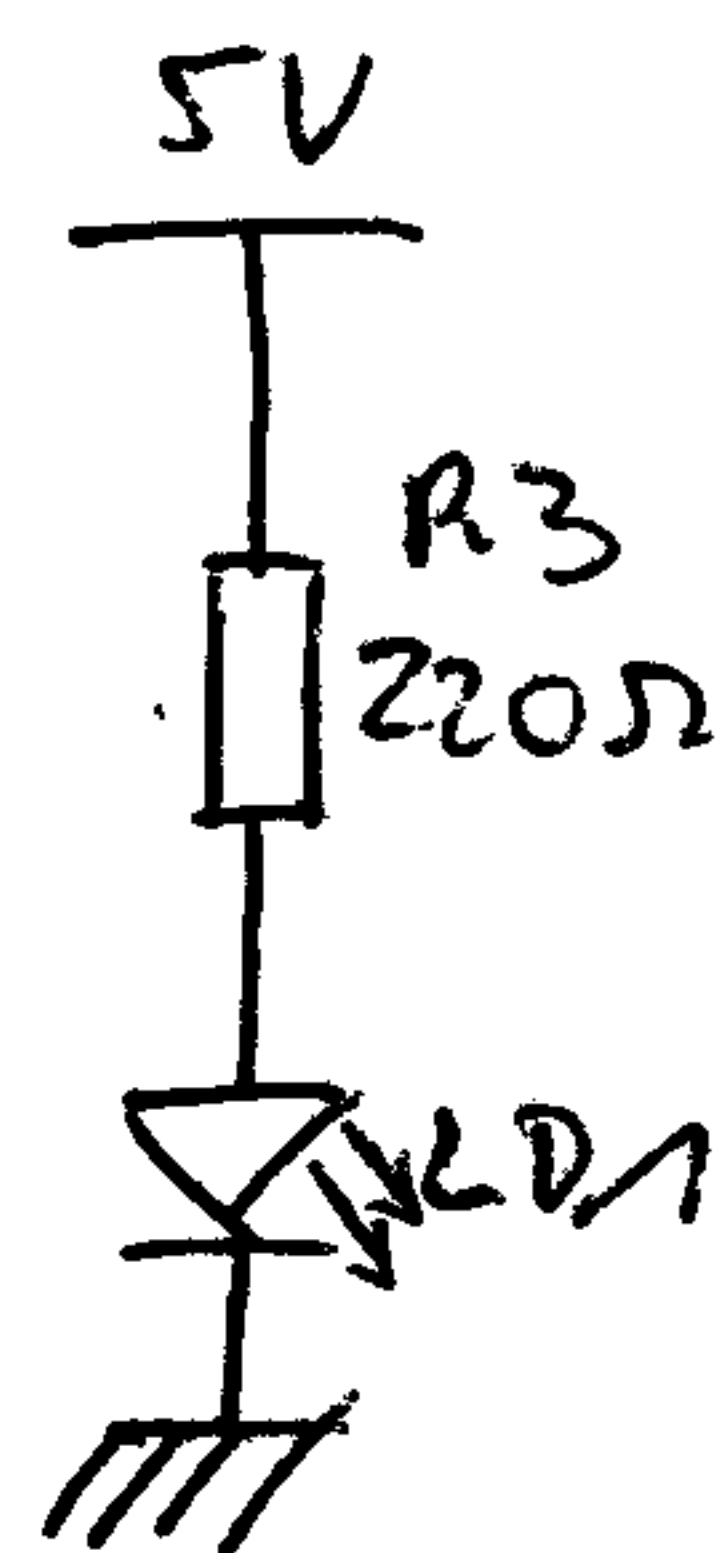


Schéma Covid Shield
Electronique. 2021
Olympiades SI